

LEDスイッチ

(bi-directional LED switch)



by 慶應義塾大学環境情報学部教授
武藤佳恭 (yoshiyasu takefuji)

はじめに

エレキジャック No.5 で紹介した温度差発電に使ったペルチェ素子は、通常、直流電圧を加えて放熱したり・吸熱したりします。このペルチェ素子の両面に温度差を起こすと、逆に直流電圧を起電します。また、2008年1月に実験を再開したJR東日本の発電床プロジェクトでは、スピーカに使うピエゾ素子を使っています。ピエゾ素子に電気信号を与えるとスピーカとして音が発生します。逆に、ピエゾ素子に振動を加えると、交流の電圧が発生します。このように多くのデバイスには、面白い現象として、双方向性 (bi-directional) の性質があります。

今回は、LEDの双方向性を利用した、LEDスイッチを紹介します。LED (Light Emitting Diode) は、発光ダイオードのことで、最近の信号機、バスや電車の表示板、車のヘッドライト、その他、いろいろな電気機器の表示に広く使われています。LEDは、今では日常生活に必要な電子部品の一つになっています。LEDは、ペルチェ素子やピエゾ素子と同様、双方向性の高いデバイスです。

LEDが一躍、日本社会一般に広まったのは、中村修二教授と日亜化学との青色LEDの特許紛争

です。青色LEDの発明対価をめぐる訴訟で、東京地裁の一審では、中村教授の請求どおり、日亜化学へ200億円を支払うよう命じていましたが、二審の東京高裁では、和解を勧告し、日亜化学が中村教授に8億4391万円を支払い、中村教授はその他の請求を放棄することとなりました。

ここでは、LEDの双方向性を利用して、一つのLEDを点灯させたり、センサとして利用したりすることによって、比較的簡単に、面白いLEDスイッチ・システムができあがります。LEDに近づくとそのLEDが光ったり、メロディが鳴り始めたりします。

LEDスイッチの基礎

LEDにはいろいろな種類がありますが、今回使うLEDは、超高輝度赤色LEDを使います。実際には、秋月電子通商の18cdの超高輝度赤色LED (5mm) 広角 (60°) タイプ (1個20円)、あるいは、25cdの超高輝度赤色LED (3mm) (ハイパワー赤色LED: 1個30円) を使いました。

図1に実際のLEDと電気記号 (アノードとカソード) を示します。LEDを点灯させるためには、1.7V以上の電位をアノードとカソードに与え、数

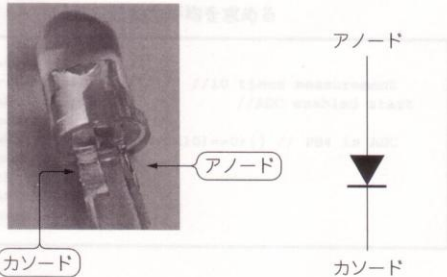


図1 実際のLEDと電気記号(アノードとカソード)

 


図2 LEDの点灯回路

 


図3 LEDは発電素子

mA以上の電流を流す必要があります。図2にLEDの点灯回路を示します。

図3に示すように、LEDの両端をテスタに接続して、電圧を測定してみましょう。驚くことに、LEDの周りの光によって、LEDの両端には直流電圧が生じます。LEDの周りが明るければ、LEDの両端の直流電圧は高くなり、暗くなればLEDの直流電圧は低くなります。

LEDの二つの双方向性の特徴(電圧を加えると点灯、周りの光で発電)をコントロールするために、アナログ・スイッチをここでは使います。

アナログ・スイッチとは

普通のスイッチは手でON/OFFさせ2点間の接続を制御しますが、アナログ・スイッチでは、電気信号(0Vか3V)でアナログ・スイッチをON/OFFさせます。アナログ・スイッチでは、手の代わりに、スイッチON/OFF用の制御信号が必要です。

ここで紹介するアナログ・スイッチはONのとき、両端は接続され、抵抗値が33Ω程度あります。今回用いるMAX4544(SPDT)アナログ・スイッチのスイッチングは、35nsのスピードでスイッチをON/OFFできます。図7の“IN”がスイッチの制御信号です。

ここで、図8に、今回紹介するLEDスイッチの原理図を示します。図8では、SPDTのアナログ・スイッチを使っています。図8の“IN”はアナログ・スイッチのコントロール信号で、LEDを点灯モードにするか、LEDの起電圧を“Analog”信号に出力するかをコントロールできます。


図8の原理図を基に、SPDTアナログ・スイッチの“IN”信号をコントロールしながら、アナログ値を読み取ったり、LEDを点灯させたりする図9のLEDスイッチ回路を設計しました。

全体の回路を小さくするために、8ピンDIPのAVRチップTINY13を使いました。オプティマイズのパーツ・ショップで、1個約200円で入手

図4 SPST (single pole single throw) スイッチ



図5 SPDT (single pole double throw) スイッチ

 

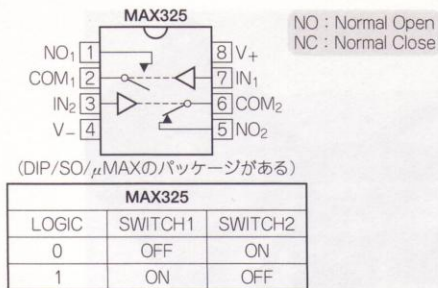


図6 SPDT アナログ・スイッチ (MAXIM 社)

 


図7 SPDT アナログ・スイッチ (MAXIM 社)

 


図8 LED スwitchの原理図

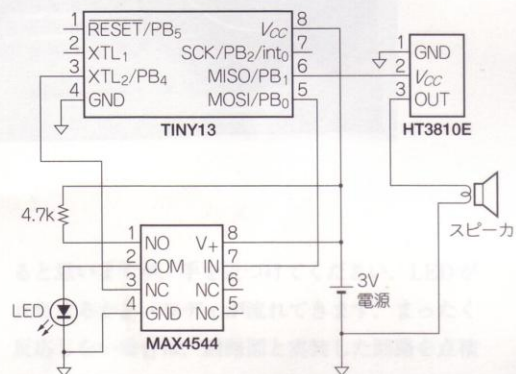


図9 LED スwitch回路図

しました。

http://optimize.ath.cx/shopv2_2/chumon.html

ここで紹介する回路に必要な部品は、TINY13チップのほかに、MAX4544のSPDTアナログ・スイッチ、メロディ・チップ、スピーカ、超高輝度LED、3Vのボタン電池などです。すべての部品を、秋月電子通商の150円ブレッドボードに挿します。

MAX4544は、次のサイトからPDIPのサンプルを注文するか、購入してください。

http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=1697&t=or

プログラミングには、GCC (GNU Cコンパイラ) を使います。TINY13はGCCがサポートしているチップです。GCCはオープン・ソースで広く使われている、最強の開発ツールです。GCCは、

Windows OS, Mac OS, Linux OSでも使える便利なCコンパイラです。今回は使いませんが、GCCを使うといろいろな複雑なプロトコル・スタックが簡単に利用できます。Linux OSも、GCCで構築されています。

AVR-GCC (AVR専用 GCC Cコンパイラ) をWindows OSにインストールするには、最新のオープン・ソースのWinAVRツールを次のサイトからダウンロードし、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすれば、自動的にインストールできます。

<http://winavr.sourceforge.net/download.html>

リスト1 LEDの起動力平均を求める

```

th=0;
for(i=0;i<10;i++){ //10 times measurement
  ADCSRA=0xC6; //ADC enabled start
  clock/64
  while (( ADCSRA & 0x10)==0){ // PB4 is ADC
  input
  th = th+ADCW;
  ADCSRA=0x96; }
  th=th/10;

```

リスト2 TINY13プログラム

```

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/wdt.h>
#define ADC_VREF 0x02 /* 0000 0010
vcc:10bit:PB4: ADCH */

int main(void)
{ unsigned char i;
  int th;
  DDRB=0x03; //PB1 and PB0 are output
  PORTB=0x00; //PB1=PB0=0
  ADMUX=ADC_VREF;

  th=0;
  for(i=0;i<10;i++){ //10 times measurement
    ADCSRA=0xC6; //ADC enabled
    start clock/64
    while (( ADCSRA & 0x10)==0){ // PB4 is ADC
    input
    th = th+ADCW;
    ADCSRA=0x96; }

  th=th/10; //average generated voltage
  PORTB=0x00;

  for(;;){
    PORTB=0x02;
    ADCSRA=0xC6; //ADC enabled start
    clock/64
    while (( ADCSRA & 0x10)==0){
      if(ADCW < th-16
    ){for(i=0;i<20;i++){PORTB=0x01;}}
      else if(ADCW < th && ADCW >= th-
    16){for(i=0;i<20;i++){PORTB=0x02;}}
      else if(ADCW>=th){PORTB=0x00;}}
    }
  }
}

```



TINY13のプログラムの概要

LEDをまず、センサとして用いて周りの明るさを測定します。ここでは、10回ほど測定した平均値を計算します。その値を変数“th”に代入し、

リスト3 Makefile

```

TARGET = attiny13
COMPILE = avr-gcc -Wall -O2 -I. -mmcu=$(TARGET)
# -DDEBUG_LEVEL=2
OBJECTS = main.o

all: main.hex

.c.o:
$(COMPILE) -c $< -o $@

.S.o:
$(COMPILE) -x assembler-with-cpp -c $< -o $@

.c.s:
$(COMPILE) -S $< -o $@

clean:
rm -f main.hex main.lst main.obj main.cof
main.list main.map main.eep.hex main.bin *.o
main.s

main.bin: $(OBJECTS)
$(COMPILE) -o main.bin $(OBJECTS) -Wl,-
Map,main.map

main.hex: main.bin
rm -f main.hex main.eep.hex
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex
main.bin main.hex

cpp:
$(COMPILE) -E main.c

avrdude:
avrdude -c usbasp -p $(TARGET) -U
flash:w:main.hex

```

刻々と変化するLEDのセンサ値と比較し、LEDを点灯させたり/消灯させたり、メロディを奏でたりさせます。

具体的には、図9のPB0を‘0’にすると、アナログ・スイッチはLEDの起電圧をPB₄に接続し、PB₄ポートからアナログ電圧を計測できます。PB₄ポートで読み込まれたアナログ値によって、

- (1) PB0=‘1’にすることによってLEDを点灯させたり、
- (2) PB₁=‘1’にすることによってメロディ・チップ(HT3810E)を起動させたり、
- (3) 何も反応しない状態(LEDも点灯しない、メロディも奏でない)

にします。メロディ・チップ(HT3810E)は、V_{CC}に3Vを与えるとメロディ信号をOUTから出力し、スピーカからメロディが流れてきます。

リスト1のプログラムは、PB₄からLEDのアナ

 


図12 完成したLEDスイッチ

ログ起電圧を10回測定し、その平均値(“th”)を計算します。

次のリスト2のプログラムでは、平均値と刻々と変化するLEDの起電圧値と比較することによって、先ほどの三つの状態の一つを起動させます。ADCWの変数には、LEDの起電圧値が代入されています。

main.hex ファイルを生成するには、WinAVRのProgrammers Notepadを起動し、main.c(リスト2)とMakefile(リスト3)を読み込み、Toolsメニューのmakeを起動します。

main.hex ファイルを、TINY13のフラッシュ・メモリにプログラム・ライターを使って、書き込んでください。筆者は、自作のUSBライター, usbasp(800円程で完成できる)を作り、WinAVRの“avrdude”の書き込みプログラムでAVRチップに書き込んでいます。

完成したLEDスイッチ回路のテスト方法

ボタン電池を回路に接続すると、LEDが一瞬光

ると思いますが、手を近づけてください。LEDが点灯するか、メロディが流れてきます。まったく反応しない場合は、回路図と実装した回路を点検してください。TINY13の書き込みに失敗している場合は、プログラム・ライター書き込み時に、ユーザに知らせてくれます。

リスト2のTINY13プログラム中、次の行の“16”を別の値に変えると3状態の閾値が変わり、光への反応を変えることができます。

```
if(ADCW < th-16 ){for(i=0;i<20;i++){PORTB=0x01;}}
else if(ADCW < th && ADCW >= th-16){for(i=0;i<20;i++){PORTB=0x02;}}
```

今回紹介した回路とプログラムをベースに、面白いガジェットを作ってください。